LỜI NÓI ĐẦU

Thông tin vô tuyến sử dụng khoảng không gian làm môi trường truyền dẫn. Phương pháp chung là phía phát bức xạ các tín hiệu thông tin qua không gian bằng sóng điện từ, phía thu nhận sóng điện từ, xử lý và khôi phục lại tín hiệu gốc. Về lịch sử của thông tin vô tuyến, vào đầu thế kỷ này Marconi đã thành công trong việc liên lạc vô tuyến qua Đại Tây dương, Kenelly và Heaviside đã phát hiện ra là tầng điện ly có thể dùng làm vật phản xạ sóng điện từ. Những yếu tố đó đã mở ra một kỷ nguyên thông tin vô tuyến cao tần đại quy mô. Vào năm 1960, phương pháp chuyển tiếp qua vệ tinh đã được thực hiện và phương pháp chuyển tiếp bằng tán xạ qua tầng đối lưu của khí quyển đã xuất hiện. Do những đặc tính ưu việt của mình, như dung lượng lớn, phạm vi thu rộng, hiệu quả kinh tế cao, thông tin vô tuyến nói chung và kỹ thuật audio - video tương tự nói riêng đã được sử dụng rất rộng rãi trong phát thanh truyền hình quảng bá.

Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống thông tin khác như thông tin di động, vi ba số, cáp quang, thông tin vệ tinh.v.v, kỹ thuật audio-video tương tự vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng và được phát triển ngày càng hoàn thiện với những công nghệ đáp ứng được những đòi hỏi không những về mặt kết cấu mà cả về mặt truyền dẫn, xử lý tín hiệu, bảo mật thông tin.

Môn học Kỹ thuật audio-video gồm hai học phần: Kỹ thuật audio-video tương tự và Kỹ thuật audio-video số. Đây là hai môn học cơ sở trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ điện, điện tử của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Giáo trình được xây dựng phục vụ cho công tác đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, là tài liệu phục vụ cho việc học tập của sinh viên và tạo sự thống nhất trong qúa trình giảng dạy.

Giáo trình "Kỹ thuật audio và video tương tự" được xây dựng và biên soạn dựa trên các tài liệu tham khảo đã được liệt kê ở trang cuối của giáo trình. Nội dung giáo trình đề cập đến những kiến thức cơ bản về kỹ thuật audio và video tương tự. Ngoài ra giáo trình còn giới thiệu về một số mạch điện nguyên lý để sinh viên có thể tham khảo, nghiên cứu và vận dụng trong thực tế. Cuối mỗi chương có các câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể chủ động trong quá trình nghiên cứu và ôn thi kết thúc môn học. Giáo trình gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống audio và video tương tự

Chương 2: Hệ thống thu - phát thanh tương tự

Chương 3: Hệ thống thu - phát hình đen trắng

Chương 4: Hệ thống thu - phát hình màu

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các giảng viên ở bộ môn Kỹ thuật điện tử, khoa Điện-Điện tử, trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Nam Định đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng để hoàn chỉnh giáo trình này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, xong giáo trình không thể tránh khỏi các khiếm khuyết. Chúng tôi xin tiếp thu và hy vọng trong lần tái bản sau, giáo trình sẽ được hoàn thiện hơn.

Chủ biên

Th.s Trần Thái Sơn

MỤC LỤC

Lời nói đầu	1
Ký hiệu các từ viết tắt	12
Chương 1	
Tổng quan về hệ thống Audio và Video tương tự	
1.1. Khái quát về tín hiệu tương tự	14
1.2. Đặc điểm hệ thống tín hiệu audio tương tự	15
1.2.1. Âm thanh tự nhiên	15
1.2.2. Tái tạo âm thanh điện tử	16
1.2.3. Thu âm	17
1.2.4. Tín hiệu audio tương tự	18
1.3. Đặc điểm hệ thống tín hiệu video tương tự	21
1.3.1. Ảnh tự nhiên	21
1.3.2. Tín hiệu video tương tự	24
1.4. Câu hỏi ôn tập chương 1	29
Chương 2	
Hệ thống thu - phát thanh tương tự	
2.1. Những vấn đề chung về thu - phát thanh	30
2.1.1. Sóng điện từ và quá trình lan truyền sóng điện từ	30
2.1.2. Hệ thống thu - phát thanh	34
2.1.3. Khái niệm máy thu thanh	34
2.2. Hệ thống thu - phát thanh AM	37
2.2.1. Điều chế AM	
2.2.2. Giải điều chế AM	
2.2.3. Máy phát thanh AM	
2.2.4. Máy thu thanh AM	
2.2.5. Ưu nhược điểm của phát thanh AM	
2.3. Hệ thống thu - phát thanh FM	
2.3.1. Điều chế FM	
2.3.2. Giải điều chế FM	
2.3.3. Máy phát thanh FM	
2.3.4. Máy thu thanh FM	
2.3.5. Ưu nhược điểm của phát thanh FM	
2.4. Các mạch điện cơ bản trong máy thu thanh	
2.4.1. Mạch khuếch đại cao tần	
2.4.2. Mạch đổi tần	59

2.4.3. Mạch khuếch đại trung tần	63
2.4.4. Mạch tách sóng	66
2.4.5. Sơ đồ nguyên lý máy thu thanh	74
2.5. Câu hỏi ôn tập chương 2	78
Chương 3	
Hệ thống thu - phát hình đen trắng	
3.1. Nguyên tắc truyền hình ảnh	79
3.1.1. Ánh sáng, màu sắc và sự cảm thụ của mắt	79
3.1.2. Đặc tính của mắt người	80
3.1.3. Nguyên lý truyền hình ảnh	81
3.2. Dạng phổ của tín hiệu truyền hình	87
3.3. Dải thông tín hiệu truyền hình	88
3.3.1. Cấu trúc dải thông tín hiệu truyền hình	88
3.3.2. Cấu trúc kênh truyền hình	89
3.4. Tín hiệu hình tổng hợp	92
3.4.1. Dạng sóng tín hiệu hình tổng hợp	92
3.4.2. Xung đồng bộ và xung cân bằng	93
3.5. Sơ đồ khối máy phát hình đen trắng	94
3.5.1. Sơ đồ khối	94
3.5.2. Nguyên lý hoạt động	94
3.6. Sơ đồ khối máy thu hình đen trắng	
3.6.1. Sơ đồ khối	
3.6.2. Nguyên tắc hoạt động	
3.7. Sơ đồ nguyên lý máy thu đen trắng	
3.7.1. Sơ đồ nguyên lý TV SamSung BT 359R	
3.7.2. Nguyên lý hoạt động	99
Chương 4	
Hệ thống thu - phát hình màu	
4.1. Những vấn đề cơ bản của truyền hình màu	
4.1.1. Lý thuyết 3 màu cơ bản	
4.1.2. Nguyên tắc truyền hình màu	
4.1.3. Lựa chọn các tin tức truyền đi trong truyền hình màu	
4.1.4. Tọa độ màu	
4.1.5. Tạo các tín hiệu hiệu màu	
4.2. Hệ truyền hình màu NTSC	
4.2.1. Khái quát về hệ màu NTSC	
4.2.2. Hệ tọa độ V, U và I, Q	121

4.2.3. Lựa chọn tần số sóng mang màu	122
4.2.4. Điều biên nén (SAM)	124
4.2.5. Giải điều biên nén (SAM)	126
4.2.6. Điều chế vuông góc	127
4.2.7. Mã hoá hệ màu NTSC	128
4.2.8. Giải mã màu hệ NTSC	130
4.2.9. Kết luận về hệ NTSC	131
4.3. Hệ màu PAL	132
4.3.1. Khái quát về hệ PAL	132
4.3.2. Mã hoá PAL	135
4.3.3. Giải mã PAL	136
4.3.4. Kết luận về PAL	138
4.4. Sơ đồ khối của máy thu hình màu	139
4.4.1. Sơ đồ khối	139
4.4.2. Nguyên lý hoạt động	139
4.4. Các mạch điện cơ bản trong máy thu hình màu	141
4.5.1. Khối nguồn	141
4.5.2. Khối quét dòng	144
4.5.3. Khối quét mành	153
4.5.4. Khối cao tần (Tuner)	157
4.5.5. Khối khuếch đại trung tần	159
4.5.6. Khối xử lý tín hiệu chói	162
4.5.7. Khối xử lý tín hiệu màu	166
4.5.8. Khối khuếch đại công xuất (KĐCS) sắc	168
4.5.9. Các mạch điện bổ trợ	171
4.6. Câu hỏi ôn tập chương 4	174
Danh mục tài liệu tham khảo	175

DANH MUC HÌNH VÃ

Chương 1

- Hình 1.1a. Dạng sóng tín hiệu tương tự; b. Dạng sóng tín hiệu số
- Hình 1.2. Hệ thống tái tạo âm thanh điện tử
- Hình 1.3. Micro đổi sóng âm thanh thành tín hiệu âm tần
- Hình 1.4. Đồ thị đặc tuyến biên độ tần số audio điển hình
- Hình 1.5. Hệ thống tái tạo ảnh điện tử
- Hình 1.6. Dạng sóng tín hiệu video NTSC
- Hình 1.7. Các ảnh kiểm tra và dạng sóng kiểm tra đặc tuyến tần số
- Hình 1.8. Đồ thị kiểm tra hình nêm
- Hình 1.9. Ảnh kiểm tra thang xám
- Hình 1.10. Các tín hiệu thanh màu RGB và ảnh
- Hình 1.11. Đồ thị hình tròn(a) và hình lưới (b)

Chương 2

- Hình 2.1. Phổ tần số vô tuyến và miền ứng dụng
- Hình 2.2. Sơ đồ khối hệ thống thu phát thanh
- Hình 2.3. Phổ của sóng điều chế
- Hình 2.4. Nguyên lý điều chế AM
- Hình 2.5. Phổ tín hiệu điều biên cơ bản
- Hình 2.6. Phổ tín hiệu điều biên thực tế
- Hình 2.7. Đặc tính điều chế tĩnh
- Hình 2.8. Đặc tính biên độ tần số
- Hình 2.9. Mạch điều biên dùng phần tử tuyến tính
- Hình 2.10. Sơ đồ khối mạch điều chế theo phương pháp lọc
- Hình 2.11. Sơ đồ mạch điều chế đơn biên theo phương pháp quay pha
- Hìmh 2.12. Sơ đồ khối máy phát thanh AM
- Hình 2.13. Sơ đồ khối của máy thu đổi tần AM
- Hình 2.14. Dạng sóng và phổ tần tín hiệu FM
- Hình 2.15. Đặc tuyến truyền đạt của bộ tách sóng
- Hình 2.16. Nguyên lý phát thanh FM
- Hình 2.17. Sơ đồ khối hệ thống phát thanh FM mono
- Hình 2.18. Sơ dồ khối máy phát thanh FM Stereo

- Hình 2.19. Phổ của tín hiệu FM Stereo
- Hình 2.20. Sơ đồ khối máy thu thanh FM mono
- Hình 2.21. Hệ số truyền đạt
- Hình 2.22. Sơ đồ khối máy thu FM Stereo
- Hình 2.23. Sơ đồ mạch khuếch đại cao tần máy thu AM
- Hình 2.24. Mạch đổi tần dùng 2 transistormáy thu AM
- Hình 2.25. Mạch đồng chuẩn thống nhất
- Hình 2.26. Mach đổi tần máy thu RISING, Model RC-1616
- Hình 2.27. Bộ đổi tần máy thu SHARP RX-C939S
- Hình 2.28. Mach KĐTT tải công hưởng đơn
- Hình 2.29. Tải là khung cộng hưởng kép
- Hình 2.30. Đặc tuyến cộng hưởng mạch khuếch đại trung tần
- Hình 2.31. Bộ lọc tập trung
- Hình 2.32. Bộ lọc theo nguyên lý áp điện
- Hình 2.33. Mạch tách sóng biên độ
- Hình 2.34. Đặc tuyến của diode và đồ thị của tín hiệu
- Hình 2.35. Đồ thi thời gian của tín hiệu sau tách sóng
- Hình 2.36. Mạch tách sóng dùng phần tử tuyến tính tham số
- Hình 2.37. Mạch tách sóng tần số lệch cộng hưởng
- Hình 2.38. Mạch tách điều tần kiểu ghép đôi
- Hình 2.39. Đồ thị véc-tơ điện áp
- Hình 2.40. Mạch tách sóng tỷ lệ đối xứng
- Hình 2.41. Sơ đồ nguyên lý máy thu dùng 3 transistor

Chương 3

- Hình 3.1. Phổ của sóng điện từ (a) và bước sóng ánh sáng (b)
- Hình 3. 2. Độ nhạy của mắt người
- Hình 3.3. Quét liên tuc
- Hình 3.4. Quét xen kẽ
- Hình 3.5. Mành chấn mành lẻ và mành tổng hợp
- Hình 3.6. Góc trông của mắt
- Hình 3.7. Kích thước ảnh và chu kỳ xung tín hiệu thị tần
- Hình 3.8. Phổ của tín hiệu truyền hình

- Hình 3.9. Bố trí kênh truyền theo tiêu chuẩn OIRT hoặc CCIR
- Hình 3.10. Bố trí kênh truyền theo tiêu chuẩn FCC
- Hình 3.11. Dạng sóng tín hiệu hình tổng hợp
- Hình 3.12. Xung đồng bộ và xung cân bằng
- Hình 3.13. Sơ đồ khối máy phát hình đen trắng
- Hình 3.14. Sơ đồ khối máy thu hìmh đen trắng
- Hình 3.15. Sơ đồ nguyên lý TV SamSung BT 359R

Chương 4

- Hình 4.1. Cấu trúc của hệ thống thị giác
- Hình 4.2. Phương pháp trộn 3 màu cơ bản
- Hình 4.3. Hệ thống lọc màu loại hấp thụ
- Hình 4.4. Hệ thống lọc màu loại giao thoa
- Hình 4.5. Lăng kính lọc màu
- Hình 4.6. Sơ đồ khối hệ thống phát tín hiệu mà cơ bản
- Hình 4.7. Sơ đồ khối hệ thống thu tín hiệu truyền hình màu
- Hình 4.8. Tính kết hợp giữa truyền hình màu và truyền hình đen trắng
- Hình 4.9. Đèn hình đen trắng và đèn hình màu
- Hình 4.10. Tạo tín hiệu hình đen trắng
- Hình 4.11. Bảng chuẩn sọc màu đối với máy thu đen trắng
- Hình 4.12. Các mức biên đô tín hiệu chói
- Hình 4.13. Quãng biến thiên biên độ theo bảng chuẩn sọc màu
- Hình 4.14. Toa độ màu
- Hình 4.15. Mạch tạo các tín hiệu chói và sắc
- Hình 4.16. Quan hệ giữa trục I, Q và trục R-Y, B-Y
- Hình 4.17. Toa độ màu theo NTSC
- Hình 4.18. Tín hiệu đồng bộ màu
- Hình 4.19. Mach điều biên cân bằng dùng TZT
- Hình 4.20. Đồ thi thời gian dang sóng điều biên nén
- Hình 4.21. Mach giải điều biên nén
- Hình 4.22. Dạng sóng mạch giải điều biên nén
- Hình 4.23. Điều chế hai tín hiệu màu
- Hình 4.24. Sơ đồ mạch mã hoá NTSC

- Hình 4.25. Tín hiệu hình màu tổng hợp NTSC
- Hình 4.26. Dải tần của tín hiệu hình tổng hợp hệ NTSC
- Hình 4.27. Sơ đồ khối mạch giải mã NTSC
- Hình 4.28. Toạ độ màu hệ PAL
- Hình 4.29. Phổ tín hiệu màu PAL
- Hình 4.30. Tín hiệu đồng bộ màu hệ PAL
- Hình 4.31. Sơ đồ khối mạch mã hoá PAL
- Hình 4.32. Sơ đồ khối mạch giải mã hệ PAL
- Hình 4.33. Tín hiệu video tổng hợp và giải tần hệ PAL
- Hình 4.34. Sơ đồ khối máy thu hình màu
- Hình 4.35. Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn máy Daewoo
- Hình 4.36. Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn Tivi model 6483
- Hình 4.37. Sơ đồ khối quét dòng
- Hình 4.38. Mạch tách xung đồng bộ TV SAMSUNG BT-359R
- Hình 4.39. Đặc tuyến làm việc của transistor chế độ hạn biên
- Hình 4.40. Mạch tích phân và dạng sóng vào, ra của mạch 146
- Hình 4.41. Mach vi phân và dang sóng vào, ra của mach
- Hình 4.42. Mach so pha
- Hình 4.43. Dạng sóng và giản đồ thời gian quá trình so pha
- Hình 4.44. Sơ đồ mạch dao động dùng IC. M51309 SP
- Hình 4.45a. Mach ghép trưc tiếp
- Hình 4.45b. Mạch ghép gián tiếp
- Hình 4.45c. Mạch ghép dùng biến áp cách ly
- Hình 4..46. Mạch điện khối quét dòng
- Hình 4. 47. Sơ đồ khối quét mành
- Hình 4.48. Cuộn lái ngang và lái dọc
- Hình 4.49. Sơ đồ cấu trúc trong IC công suất dọc
- Hình 4.50. Sơ đồ nguyên lý khối quét dọc
- Hình 4.51. Sơ đồ khối khối cao tần
- Hình 4.52. Mạch nguyên lý khối cao tần SONY KV 1487
- Hình 4.53. Sơ đồ khối trung tần
- Hình 4.54. Mạch khuếch đại trung tần JVC C1490M

- Hình 4.55. Sơ đồ khối mạch xử lý tín hiệu chói.
- Hình 4.56. Mạch Khuếch đại chói Tivi JVC C-1490M
- Hình 4.57. Sơ đồ khối mạch ABL
- Hình 4.58. Mạch ABL TV Dewoo DW-1469
- Hình 4.59. Mạch ABL TV Sony KV- 1484
- Hình 4.60. Mạch khuếch đại chói và giải mã màu TV JVC C-1490M
- Hình 4.61. Mạch khuếch đại công suất sắc có matrix2
- Hình 4.62. Mạch khuếch đại công suất sắc không có Matrix2
- Hình 4.63. Mạch KĐCS sắc dùng IC
- Hình 4.64. Mạch Standby TV Samsung CN 3326
- Hình 4.65. Mạch standby TV SONY KV 1484, KV 1485, KV 2168
- Hình 4.66 Các mạch bảo vệ sử dụng trong TV SONY- WEGA